ワークシート１　　2020.10　著作:市川５中技術科

教科書　p100-100

年　　組　　番　氏名

電気回路についてまとめよう。

①　電気エネルギーを利用する仕組み。
　　電気を利用する回路には、４つの回路要素がある。
　　簡単な図を描いてまとめよう。

②　電気回路の学習では、実物そっくりに描いた実体図も使うが、
　　JIS で決められた図記号を用いた回路図が広く一般に用いられる。

　　・直流を利用した豆電球のライトを回路図で表してみよう。

③　教科書にある電気用図記号１２個をすべてかいてみよう。